

Обозначения

I – источник постоянного тока со стабилизированным напряжением

R1..R3 – резисторы (сопротивления резисторов)

Q – выключатель

PV1..PV4 – вольтметры

PA1..PA3 – амперметры

I₁..I₃ – электрические токи

U₁..U₃ – электрические напряжения

φ₀.. φ₃ – электрические потенциалы точек цепи

0..3 – номера точек электрической цепи

U – задание напряжения источника постоянного тока

R_{общ} - общее (эквивалентное) сопротивление последовательной цепи постоянного тока